

数逻实验1：寄存器实验

姓名：宁中昊

学号：2023311709

班级：7班

学期：大二秋季学期


实验项目：实验1：寄存器实验

上课地点：T2612


实验完成时间：3h

实验截图


1. 仿真波形分析截图

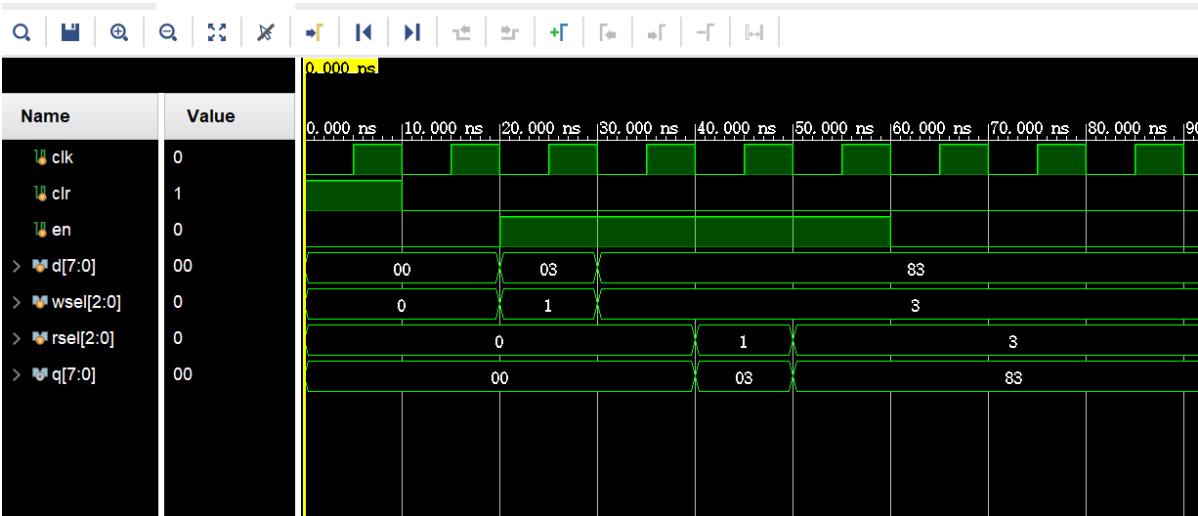

2. RTL Analysis 截图

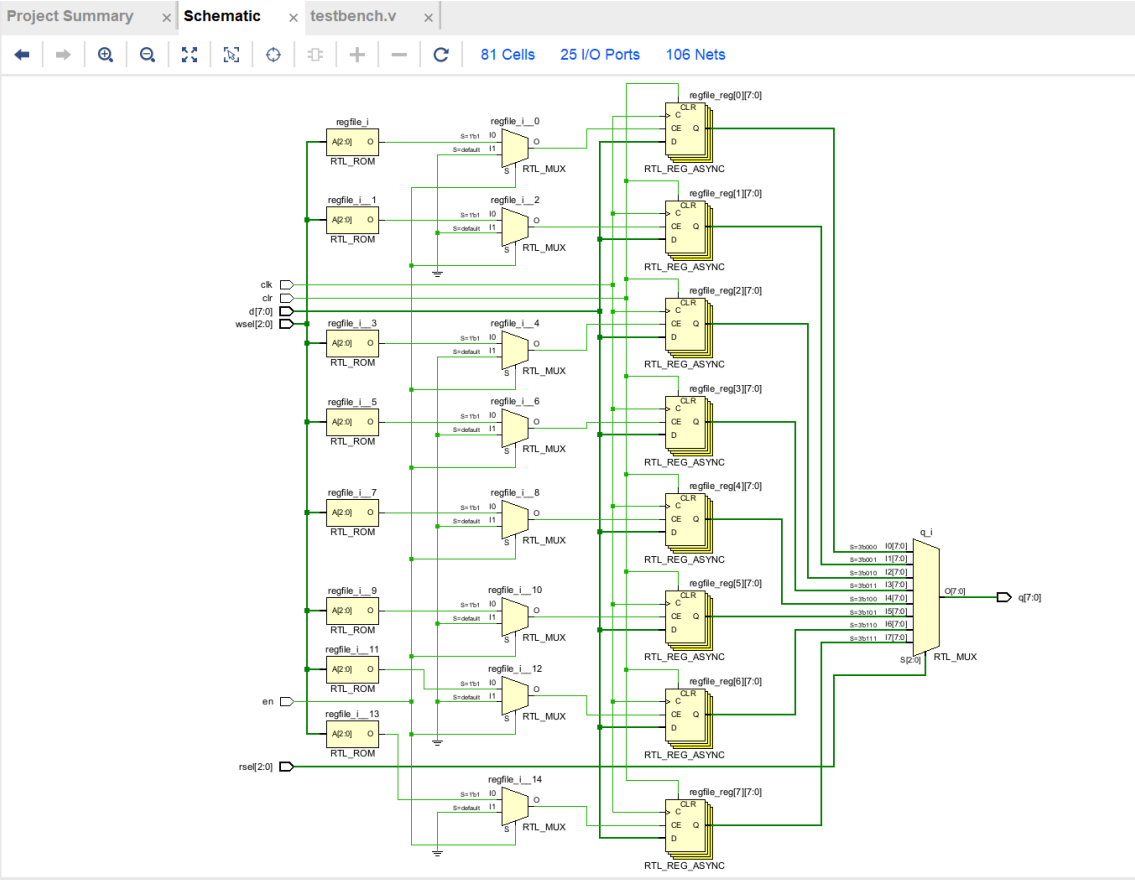

3. Synthesis Schematic 截图

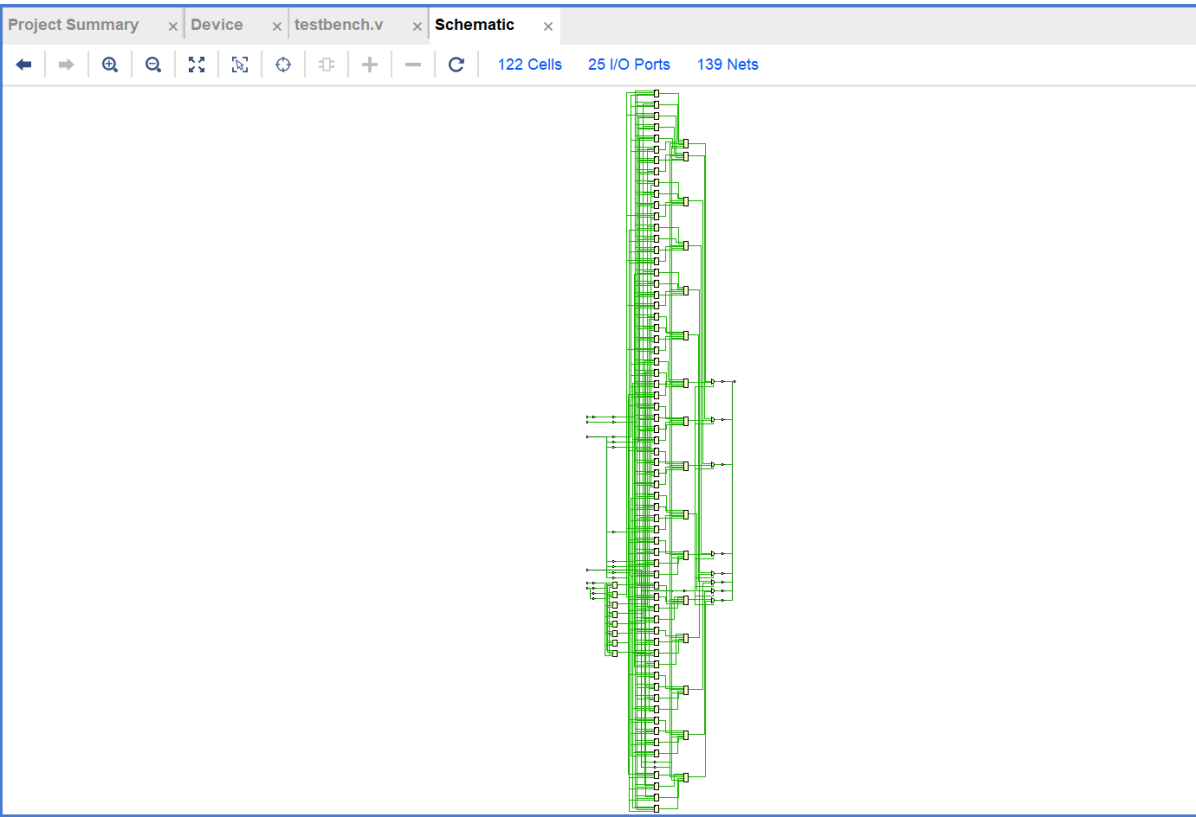


课后作业


截图

1. 非阻塞赋值:


o RTL 分析

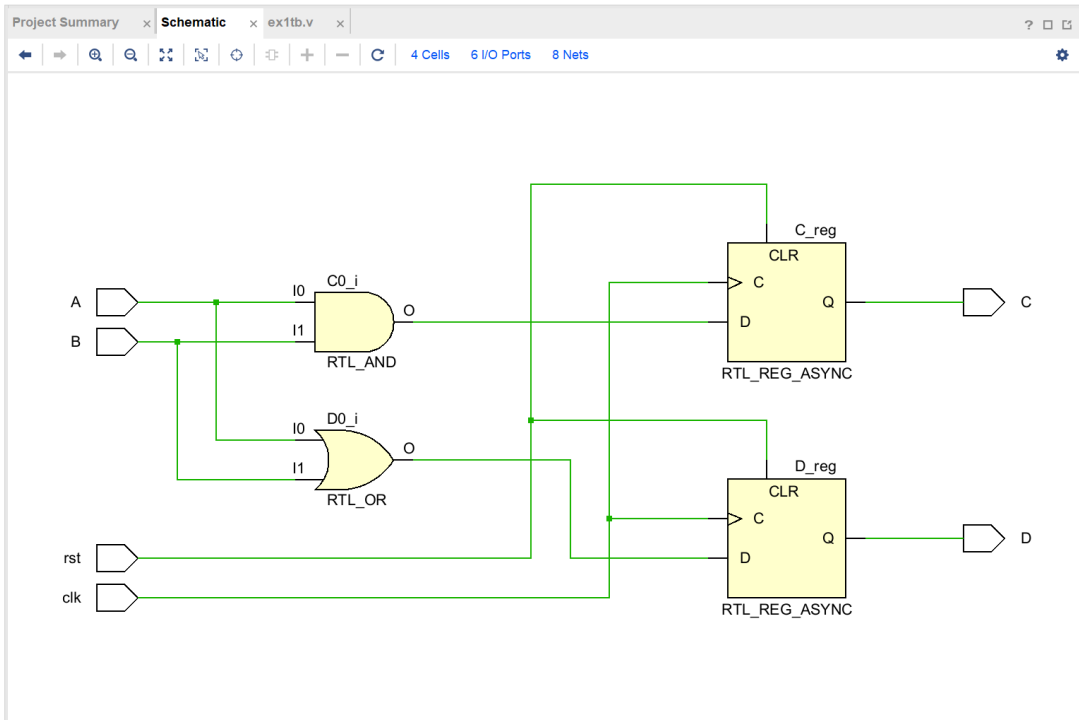

o 综合

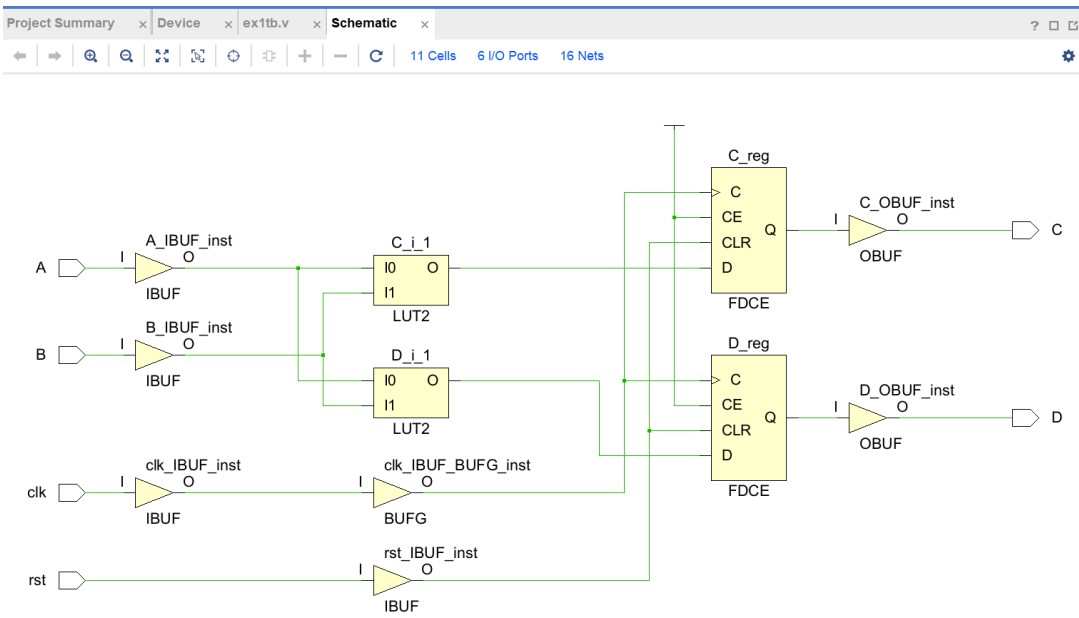


- 仿真

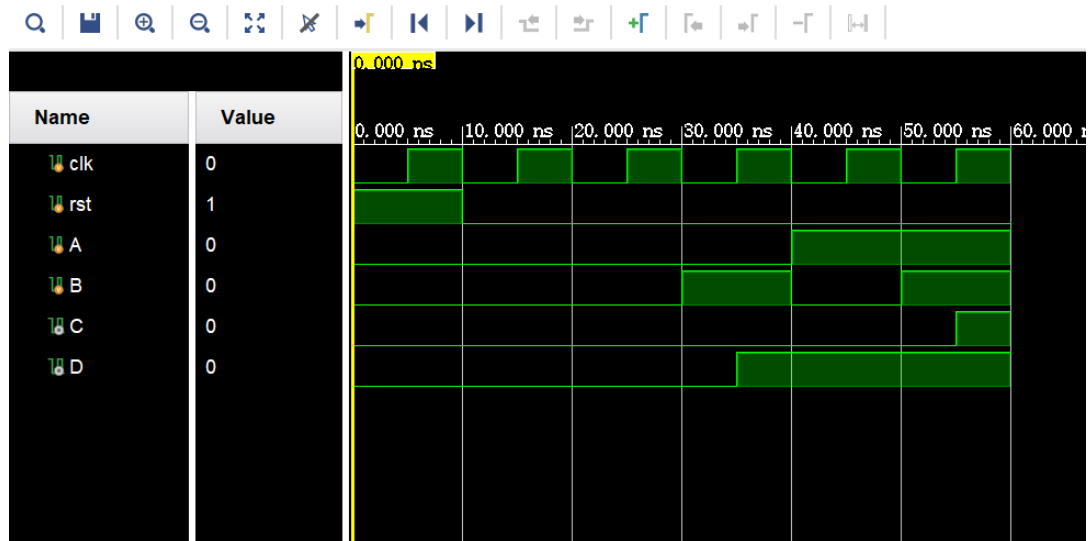


2. 阻塞赋值:


- RTL 分析

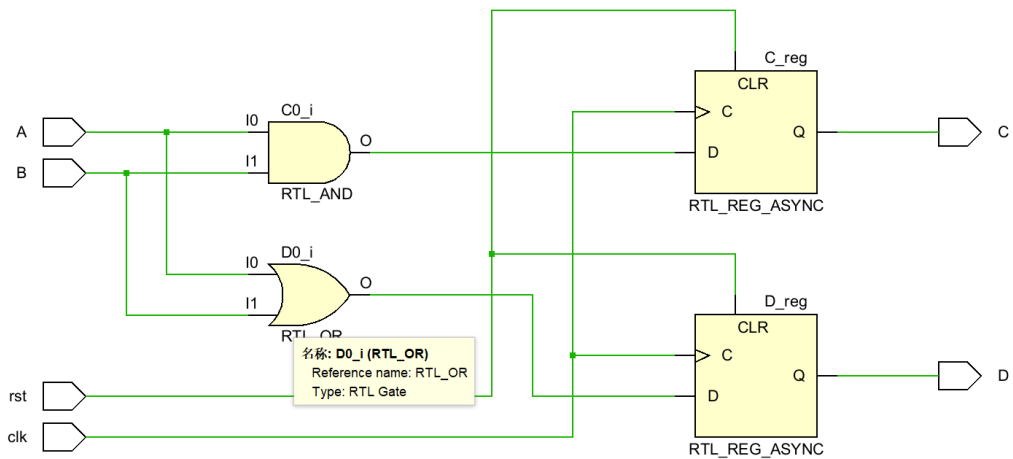

- 综合

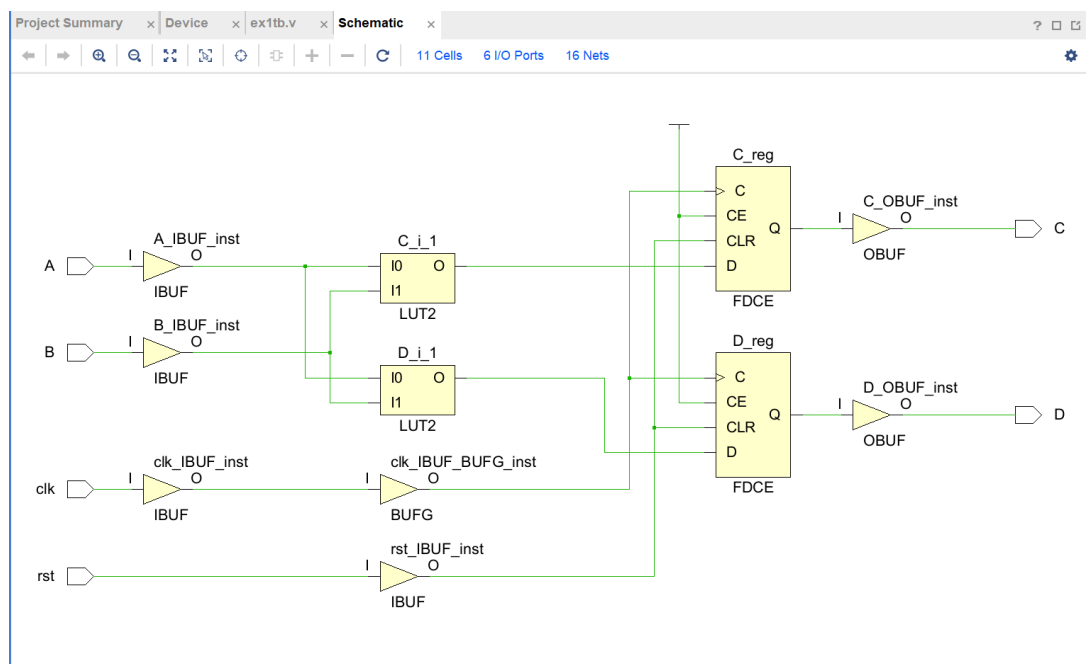

○ 仿真

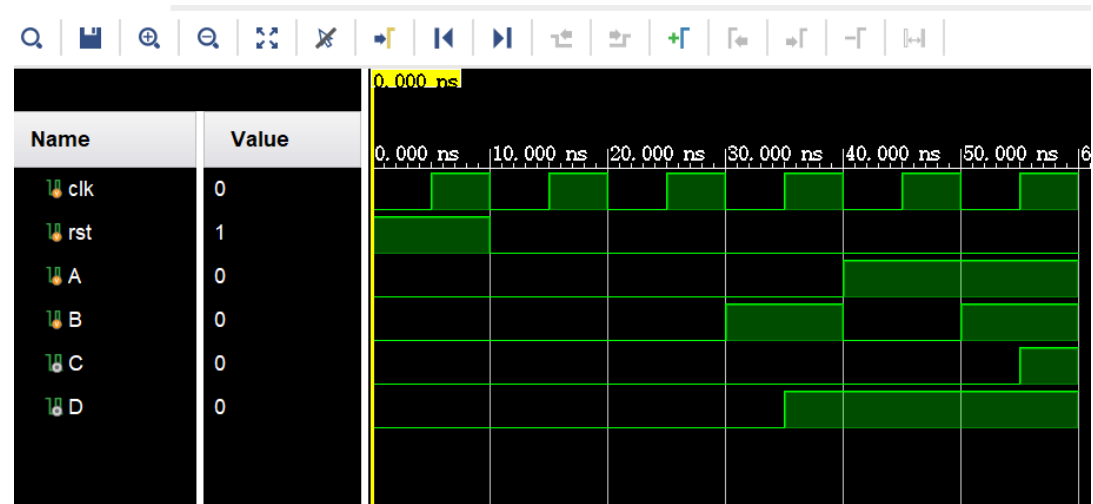

异同

可以看到阻塞赋值与非阻塞赋值在这里的仿真、RTL 分析与综合均完全相同